

Définition


- Un circuit électrique est _____

Composantes minimales d'un circuit électrique

Composante	Fonction

Résistance électrique	_____

Types de circuit

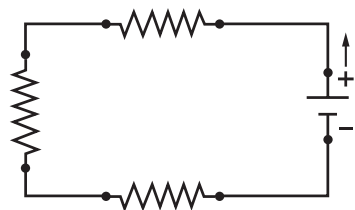Type de circuit	Définition	Exemple
	_____	
	_____	