

# Les circuits électriques

Remplissez cette fiche synthèse pour conserver une trace de vos apprentissages.


## Définition

• Un circuit électrique est \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Composantes minimales d'un circuit électrique

Composante	Fonction
	_____ _____ _____
Résistance électrique	_____ _____ _____
	_____ _____ _____

## Types de circuit

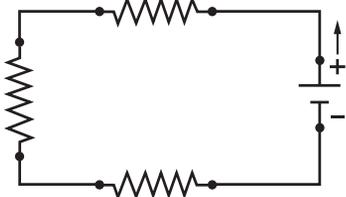Type de circuit	Définition	Exemple
	_____ _____ _____	
	_____ _____ _____	