

Les fonctions commande et transformation d'énergie

Remplissez cette fiche synthèse pour conserver une trace de vos apprentissages.

Définitions



- Un circuit électrique fermé est _____

- Un circuit électrique ouvert est _____

- La fonction commande est _____

- La fonction transformation d'énergie est _____

Différents types d'interrupteurs

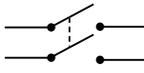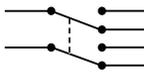Interrupteur	Nombre de contacts qui s'ouvrent ou se ferment à la fois	Nombre de chemins possibles pour les électrons	Schéma
			
			
			
			

Différentes formes d'interrupteurs

- _____
- _____
- _____
- _____

Composantes électriques servant à la transformation de l'énergie

Composante	Forme d'énergie obtenue
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____