

Les fonctions commande et transformation d'énergie

ST

PAGES 469 À 472

Remplissez cette fiche synthèse pour conserver une trace de vos apprentissages.

Définitions

- Un circuit électrique fermé est _____

- Un circuit électrique ouvert est _____

- La fonction commande est _____

- La fonction transformation d'énergie est _____

Composantes électriques servant à la transformation de l'énergie

Composante	Description	Forme d'énergie obtenue
	_____ _____ _____ _____	
	_____ _____ _____ _____	
	_____ _____ _____	
	_____ _____ _____ _____	